

实验报告

曾锦鸿

2021k8009929009

实验目的:


- 1、熟悉 verilog 编程、调试
- 2、熟悉状态机的工作原理，能熟练编写状态机程序

实验环境:


vivado版本号为2019.2

原理说明:

- 1、检测序列0110的状态机
状态机转移图如下所示:

 


- 2、检测序列11011的状态机
状态机转移图如下所示:

 

- 3、周期性输出0010111001001的序列信号发生电路

用一个寄存器存储要输出的序列，每次时钟上升沿输出最高位，将最高位移动到最低位。

- 4、报纸售卖机

 

这里认为输入0为5分钱，输入1为1角钱，而且认为2个5分、1个1角并非非法输入。售货机不着钱，而且多出的钱并不会存到下次。

接口定义：

1、检测序列0110的状态机：

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号
in	IN	1	输入信号
rstn	IN	1	复位信号的非（当它为0时，复位）
out	OUT	1	状态机的输出

2、检测序列11011的状态机：

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号
in	IN	1	输入信号
rstn	IN	1	复位信号的非（当它为0时，复位）
out	OUT	1	状态机的输出

3、周期输出0010111001001的序列信号发生电路：

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号
rstn	IN	1	复位信号的非（当它为0时，复位）
out	OUT	1	状态机的输出

4、报纸售货机：

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号
in	IN	1	输入信号
rstn	IN	1	复位信号的非（当它为0时，复位）
out	OUT	1	状态机的输出
cur_state	OUT	3	状态机当前状态

调试过程及结果波形：

本次实验较为简单，写完后并未出过bug，所以无调试过程。

1、检测序列0110的状态机：

激励文件：


```

module test_fsm0110(
);
    reg clk;
    reg rstn;
    wire out;
    wire golden_out;
    reg in;
    reg [3:0] seq;
    FSM0110 u_FSM(
        .clk(clk),
        .rstn(rstn),
        .in(in),
        .out(out)
    );
    initial begin
        clk = 0;
        rstn = 1;
        #0.1 rstn = 0;
        #1.1 rstn = 1;
    end
    always begin
        #10 clk = ~clk;
    end
    always @(posedge clk) begin
        in <= $random() % 2;
    end
    always @(negedge rstn or posedge clk) begin
        if(!rstn)begin
            seq <= 4'bxxxx;
        end else begin
            seq <= {seq[2:0],in};
        end
    end
    assign golden_out = {seq[2:0],in} === 4'b0110;
    wire error_flag;
    assign error_flag = golden_out != out;
endmodule

```

在激励文件中，我自行编写了check，这样我们只需要确认error_flag未被拉高过，则说明状态机正确。

波形图如下所示：

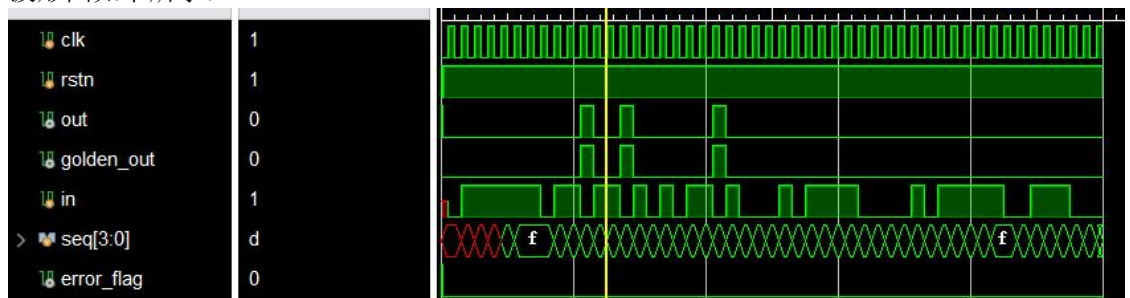

2、检测序列11011的状态机：

激励文件：


```

module test_FSM11011(
);
    reg clk;
    reg rstn;
    wire out;
    wire in;
    reg [15:0] seq;
    FSM11011 u_FSM(
        .clk(clk),
        .rstn(rstn),
        .in(in),
        .out(out)
    );
    assign in = seq[15];
    initial begin
        clk = 0;
        rstn = 1;
        seq = 16'b1101101100101010;
        #0.1 rstn = 0;
        #1.1 rstn = 1;
    end
    always begin
        #10 clk = ~clk;
    end
    always @(posedge clk) begin
        seq <= {seq[14:0], seq[15]};
    end
    wire [4:0] ref;
    assign ref = {seq[3:0], seq[15]};
    assign error_flag = ((ref == 5'b11011) && (out == 0)) || ((ref != 5'b11011) && (out == 1));
endmodule

```

题中要求编写的test存在11011的重叠，我们可以周期性地输出一个11011重叠的序列（本例中为1101101100101010），然后让seq的最高位为输入in。由于序列确定，所以out确定，可以自行生成check，检查error_flag未被拉高则说明状态机正确。

波形图如下所示：

 

3、周期输出0010111001001的序列信号发生电路：


激励文件：

```

module test_seq(
    );
    reg clk;
    reg rstn;
    wire out;
    create_seq u_seq(
        .clk(clk),
        .rstn(rstn),
        .out(out)
    );
    initial begin
        clk = 0;
        rstn = 1;
        #0.1 rstn = 0;
        #1.1 rstn = 1;
    end
    always begin
        #4 clk = ~clk;
    end
endmodule

```

 因为这是生成序列，不方便编写check,所以就只对clk、rstn等输入信号做了处理。
波形图如下所示：



它确实可以周期地输出0010111001001。

4、报纸售货机

激励文件：


```

module test_sale_v1(
);
    reg clk;
    reg rstn;
    wire out;
    wire in;
    reg [15:0] seq;
    wire [2:0] cur_state;
    sale_v1 u_sale(
        .clk(clk),
        .rstn(rstn),
        .in(in),
        .state(cur_state),
        .out(out)
    );
    assign in = seq[15];
    initial begin
        clk = 0;
        rstn = 1;
        seq = 16'b0110110110101100;
        #0.1 rstn = 0;
        #1.1 rstn = 1;
    end
    always begin
        #4 clk = ~clk;
    end
    always @(posedge clk) begin
        seq <= {seq[14:0], seq[15]};
    end
endmodule

```

因为这是报纸购买，不方便编写check,所以就只对clk、rstn等输入信号做了处理。

波形图如下所示：

 

下一个状态为3时，out为1，说明波形图符合预期。

实验总结：

本次实验总体来说并不困难，只需要画出状态转移图，将其转化为verilog代码即可。

源代码：

- 1、检测序列0110的状态机：

```
module FSM0110(  
    input clk,  
    input rstn,  
    input in,  
    output out  
);  
    localparam S_0 = 3'd0;  
    localparam S_1 = 3'd1;  
    localparam S_2 = 3'd2;  
    localparam S_3 = 3'd3;  
    localparam S_4 = 3'd4;  
    reg [2:0] cur_state;  
    reg [2:0] nxt_state;  
    always @(negedge rstn or posedge clk) begin  
        if(!rstn) begin  
            cur_state <= S_0;  
        end else begin  
            cur_state <= nxt_state;  
        end  
    end  
    always @(in or cur_state) begin  
        case(cur_state)  
            S_0:begin  
                if(in == 1) begin  
                    nxt_state <= S_0;  
                end else begin  
                    nxt_state <= S_1;  
                end  
            end  
            S_1:begin  
                if(in == 1) begin  
                    nxt_state <= S_2;  
                end else begin  
                    nxt_state <= S_1;  
                end  
            end  
            S_2:begin  
                if(in == 1) begin  
                    nxt_state <= S_3;  
                end  
            end  
        endcase  
    end  
end
```



```
        end else begin
            nxt_state <= S_1;
        end
    end
    S_3:begin
        if(in == 1) begin
            nxt_state <= S_0;
        end else begin
            nxt_state <= S_4;
        end
    end
    S_4:begin
        if(in == 1)begin
            nxt_state <= S_2;
        end else begin
            nxt_state <= S_1;
        end
    end
    default:begin
        nxt_state <= S_0;
    end
endcase
end
assign out = (nxt_state == S_4);
endmodule
```

2、检测序列11011的状态机：


```
23 module FSM11011(  
24     input clk,  
25     input rstn,  
26     input in,  
27     output out  
28 );  
29 localparam S_0 = 3'd0;  
30 localparam S_1 = 3'd1;  
31 localparam S_2 = 3'd2;  
32 localparam S_3 = 3'd3;  
33 localparam S_4 = 3'd4;  
34 localparam S_5 = 3'd5;  
35 reg [2:0] cur_state;  
36 reg [2:0] nxt_state;  
37 always @(negedge rstn or posedge clk) begin  
38     if(!rstn) begin  
39         cur_state <= S_0;  
40     end else begin  
41         cur_state <= nxt_state;  
42     end  
43 end  
44 always @(in or cur_state) begin  
45     case(cur_state)  
46         S_0:begin  
47             if(in == 1) begin  
48                 nxt_state <= S_1;  
49             end else begin  
50                 nxt_state <= S_0;  
51             end  
52         end  
53         S_1:begin  
54             if(in == 1) begin  
55                 nxt_state <= S_2;  
56             end else begin  
57                 nxt_state <= S_0;  
58             end  
59         end  
end
```

```

60         S_2:begin
61             if(in == 1) begin
62                 nxt_state <= S_2;
63             end else begin
64                 nxt_state <= S_3;
65             end
66         end
67         S_3:begin
68             if(in == 1) begin
69                 nxt_state <= S_4;
70             end else begin
71                 nxt_state <= S_0;
72             end
73         end
74         S_4:begin
75             if(in == 1)begin
76                 nxt_state <= S_5;
77             end else begin
78                 nxt_state <= S_0;
79             end
80         end
81         S_5:begin
82             if(in == 1)begin
83                 nxt_state <= S_2;
84             end else begin
85                 nxt_state <= S_3;
86             end
87         end
88         default:begin
89             nxt_state <= S_0;
90         end
91     endcase
92 end
93 assign out = (nxt_state == S_5);
94 endmodule

```

3、周期输出0010111001001的序列信号发生电路：

```

module create_seq(
    input clk,
    input rstn,
    output out
);
    reg [12:0] seq;
    always @(negedge rstn or posedge clk) begin
        if(!rstn) begin
            seq <= 13'b0010111001001;
        end else begin
            seq <= {seq[11:0], seq[12]};
        end
    end
    assign out = seq[12];
endmodule

```

4、报纸售货机：

```

module sale_v1(
    input clk,
    input rstn,
    input in,
    output [2:0] state,
    output out
);
    localparam S_0 = 3'd0;
    localparam S_1 = 3'd1;
    localparam S_2 = 3'd2;
    localparam S_3 = 3'd3;
    reg [2:0] cur_state;
    reg [2:0] nxt_state;
    always @(negedge rstn or posedge clk) begin
        if(!rstn) begin
            cur_state <= S_0;
        end else begin
            cur_state <= nxt_state;
        end
    end
    always @(in or cur_state) begin
        case(cur_state)
            S_0:begin
                if(in == 1) begin
                    nxt_state <= S_2;
                end else begin
                    nxt_state <= S_1;
                end
            end
            S_1:begin
                if(in == 1) begin
                    nxt_state <= S_3;
                end else begin
                    nxt_state <= S_2;
                end
            end
            S_2:begin
                nxt_state <= S_3;
            end
            S_3:begin
                if(in == 1) begin
                    nxt_state <= S_2;
                end else begin
                    nxt_state <= S_1;
                end
            end
            default:begin
                nxt_state <= S_0;
            end
        endcase
    end
    assign state = cur_state;
    assign out = (nxt_state == S_3);
endmodule

```